

# 浙江大学

## 本科实验报告

课程名称: 计算机逻辑设计基础

姓 名: 薛柔

学 院: 竺可桢学院

专 业: 计算机科学与技术

学 号: 3220104854

指导教师: 董亚波

2023 年 12 月 14 日

# 浙江大学实验报告

课程名称： 计算机逻辑设计基础 实验类型： 综合

实验项目名称： 实验 11、同步时序电路设计

学生姓名： 薛柔 专业： 计算机科学与技术 学号： 3220104854

同组学生姓名： 江佩遥 指导老师： 董亚波

实验地点： 东 4-509 实验日期： 2023 年 11 月 30 日

## 一、实验目的和要求

- 掌握典型同步时序电路的工作原理和设计方法
- 掌握时序电路的激励函数、状态图、状态方程的运用
- 掌握用 Verilog 进行有限状态机的设计、调试、仿真
- 掌握用 FPGA 实现时序电路功能

## 二、实验内容和原理

内容：

- 任务 1：原理图方式设计 4 位同步二进制计数器
- 任务 2：以 Verilog 行为描述方式设计 16 位可逆二进制同步计数器

原理：

- 4 选 4 位二进制同步计数器

根据 D 触发器原理，在 clk 作用下  $Q = D$ ，4 位计数器的 Q 和 D 关系如下表：

	$Q_A$	$Q_B$	$Q_C$	$Q_D$	$D_A$	$D_B$	$D_C$	$D_D$
0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	1	0	0	0	0	1	0	0
2	0	1	0	0	1	1	0	0
3	1	1	0	0	0	0	1	0
4	0	0	1	0	1	0	1	0
5	1	0	1	0	0	1	1	0
6	0	1	1	0	1	1	1	0
7	1	1	1	0	0	0	0	1
8	0	0	0	1	1	0	0	1
9	1	0	0	1	0	1	0	1
10	0	1	0	1	1	1	0	1
11	1	1	0	1	0	0	1	1
12	0	0	1	1	1	0	1	1
13	1	0	1	1	0	1	1	1
14	0	1	1	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	0	0	0	0

图 2.1 4 位计数器的真值表

通过卡诺图化简，激励函数为：

$$\begin{aligned}
 D_A &= \overline{Q_A} \\
 D_B &= \overline{Q_A}Q_B + Q_A\overline{Q_B} = \overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B} \\
 D_C &= \overline{Q_A}Q_C + \overline{Q_B}Q_C + Q_AQ_B\overline{Q_C} \\
 &= (\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C} \\
 D_D &= \overline{Q_A}Q_D + \overline{Q_B}Q_D + \overline{Q_C}Q_D + Q_AQ_BQ_C\overline{Q_D} \\
 &= (\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}
 \end{aligned}$$

进位  $R_C$  的输出函数为：

$$R_C = \overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C} + \overline{Q_D}$$

这样便能通过上述逻辑函数画出原理图。

#### ● 4 位可逆二进制同步计数器

可逆二进制同步计数器通过控制端  $S$  选择正向或者反向计数。 $S = 1$  时，

$$\begin{aligned}
 D_A &= \overline{Q_A} \\
 D_B &= \overline{S}(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) + S(\overline{Q_A} \oplus \overline{Q_B}) = \overline{S \oplus Q_A \oplus Q_B} \\
 D_C &= \overline{S}[(\overline{Q_A Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B}) \oplus \overline{Q_C}] = [\overline{S Q_A Q_B} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C} \\
 &= \overline{[S(Q_A + Q_B) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B})] \oplus \overline{Q_C}} \\
 D_D &= \overline{S}[(\overline{Q_A Q_B Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] + S[(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C}) \oplus \overline{Q_D}] = [\overline{S Q_A Q_B Q_C} + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D} \\
 &= \overline{[S(Q_A + Q_B + Q_C) + S(\overline{Q_A} + \overline{Q_B} + \overline{Q_C})] \oplus \overline{Q_D}} \\
 R &= \overline{S Q_A Q_B Q_C Q_D} + S Q_A Q_B Q_C Q_D \quad (\text{进位、借位输出})
 \end{aligned}$$

100MHz 信号通过 50,000,000 次分频后, 得到 1Hz 的秒脉冲方波, 作为计数器的脉冲输入。

### 1. 原理图方式设计 4 位同步二进制计数器

a. 新建工程，工程名称用 **MyCounter**，Top Level Source Type 用 **HDL**。  
并新建 **Schematic** 源文件，文件名称用 **Counter4b**，原理图方式进行设计。下图是绘制好的原理图：

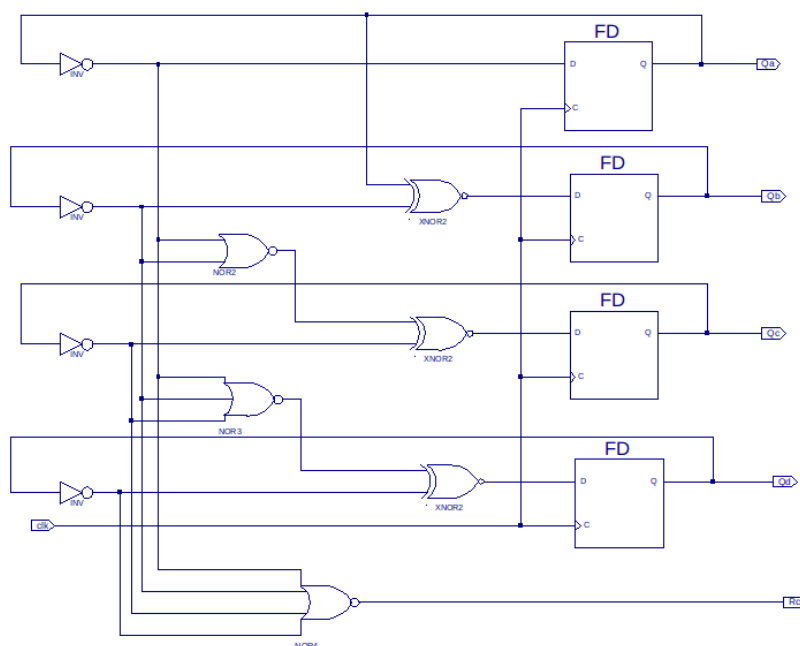


图 3.1 Counter4b 原理图

b. 建立仿真波形文件，对该模块进行仿真，激励代码如下：

```
17 // Bidirs
18
19 // Instantiate the UUT
20 Counter4b UUT (
21     .Qb(Qb),
22     .Qc(Qc),
23     .Qd(Qd),
24     .Qa(Qa),
25     .clk(clk),
26     .Rc(Rc)
27 );
28 // Initialize Inputs
29 //`ifdef auto_init
30     always begin
31         clk = 0;#10;
32         clk = 1;#10;
33     end
34 //`endif
35 endmodule
36
```

图 3.2 Counter4b 模块仿真激励代码

上述代码生成的仿真波形如下：

 


图 3.3 得到的仿真信号

c. 新建源文件，用作时钟，类型是 Verilog，文件名称用 clk\_1s。用分频器原理，100MHz 信号通过 50,000,000 次分频后，得到 1Hz 的秒脉冲方波，设计 1s 的时钟。Verilog 代码如下：

```
22 module clk_1s(clk, clk_1s);
23 input wire clk;
24 output reg clk_1s;
25 reg [31:0] cnt;
26 always @ (posedge clk) begin
27     if (cnt < 50_000_000) begin
28         cnt <= cnt + 1'b1;
29     end else begin
30         cnt <= 0;
31         clk_1s <= ~clk_1s;
32     end
33 end
34 endmodule
```

图 3.4 clk\_1s 模块的 Verilog 代码

d. 新建 Top.v, 根据下列要求完成顶层模块设计:

- 输入为 clk (100MHZ) 时钟
- 每秒自增 1
- 显示在 1 位数码管上
- Rc 显示在 LED 灯上

顶层模块的 Verilog 代码如下:

```
21 module Top(input wire clk,
22             output wire [7:0] SEGMENT,
23             output wire [3:0] AN,
24             output wire led
25             );
26     wire clk_1s;
27     wire [7:0] num;
28     assign num[7:4]=4'b0001; //让一个led管亮起
29     clk_1s m0(.clk(clk), .clk_1s(clk_1s)); //时钟分频
30     Counter4b m1(.clk(clk_1s), .Qa(num[0]),
31                 .Qb(num[1]), .Qc(num[2]), .Qd(num[3]), .Rc(led));
32
33     DispNumber_sch d0(.SW(num), .BTN(2'b00),
34                      .SEGMENT(SEGMENT), .AN(AN)); //当前数字显示在数码管上
35 endmodule
```

图 3.5 顶层模块的 Verilog 代码

实验板验证: 建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配。建立 K7.ucf 文件, 输入如图 3.6 所示代码。

```
1 |NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #a
2 |NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #b
3 |NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #c
4 |NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #d
5 |NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #e
6 |NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #f
7 |NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #g
8 |NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33; #point
9 |NET "led" LOC = W23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
10 |NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
11 |NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
12 |NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
13 |NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
14 |NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;
```


图 3.6 K7.ucf 文件

生成 bit 文件, 实现设计, 并在 Summury 中查看约束结果如图 3.7 所示, 可以看出所有输入输出都已按 ucf 文件正确分配。

	Pin Number	Signal Name	Pin Usage	Pin Name	Direction	IO Standard	IO Bank Number
1	AD21	AN<0>	IOB33	IO_L19P_T3_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
2	AC21	AN<1>	IOB33	IO_L18N_T2_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
3	AB21	AN<2>	IOB33	IO_L18P_T2_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
4	AC22	AN<3>	IOB33	IO_L17N_T2_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
5	AB22	SEGMENT<0>	IOB33	IO_L17P_T2_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
6	AD24	SEGMENT<1>	IOB33	IO_L16N_T2_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
7	AD23	SEGMENT<2>	IOB33	IO_L16P_T2_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
8	Y21	SEGMENT<3>	IOB33	IO_L15N_T2_DQS_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
9	W20	SEGMENT<4>	IOB33	IO_L15P_T2_DQS_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
10	AC24	SEGMENT<5>	IOB33	IO_L14N_T2_SRCC_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
11	AC23	SEGMENT<6>	IOB33	IO_L14P_T2_SRCC_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
12	AA22	SEGMENT<7>	IOB33	IO_L13N_T2_MRCC_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
13	AC18	clk	IOB	IO_L13P_T2_MRCC_32	INPUT	LVC MOS18*	32
14	W23	led	IOB33	IO_L8P_T1_12	OUTPUT	LVC MOS33	12
15	A1			GND			

图 3.7 约束结果图

将 bit 文件复制到连接实验箱的电脑上，对硬件设备进行下载编程，验证输出是否满足设计要求。下面一组图是数码管依次从 0 计数到 F 并进位的过程，可以看到进位的同时（显示 F 时），左数第一个 Led 灯亮起，说明满足设计要求。

 



 


图 3.8 验证结果



## 2. 以 Verilog 行为描述方式设计 16 位可逆二进制同步计数器

a. 新建工程，工程名称用 myRevCounter。Top Level Source Type 用 HDL。采用行为描述方式进行设计 16 位可逆同步二进制计数器，文件名称用 RevCounter。Verilog 代码如下：

```
21 module RevCounter(clk, s, cnt, Rc);
22     input wire clk, s;
23     output reg [15:0] cnt;
24     output wire Rc;
25     initial cnt = 0;
26     assign Rc = (~s & (~cnt)) | (s & (&cnt));
27     always @ (posedge clk) begin
28         if (s)
29             cnt <= cnt + 1'b1;
30         else
31             cnt <= cnt - 1'b1;
32     end
33 endmodule
```

图 3.9 16 位可逆同步二进制计数器的行为描述代码

b. 建立仿真波形文件，对该模块进行仿真，激励代码如下：

```
43     initial begin
44         // Initialize Inputs
45         clk = 0;
46         s = 0;
47
48         // Wait 100 ns for global reset to finish
49         #200;
50         s=1;
51         #300;
52         s=0;
53         // Add stimulus here
54     end
55     always begin
56         clk=0;#20;
57         clk=1;#20;
58     end
59 end
60 endmodule
```

图 3.10 RevCounter 模块仿真激励代码

上述代码生成的仿真波形如下：

 


图 3.11 得到的仿真信号

c. 新建源文件，采用 Verilog 行为描述设计 100ms 时钟，类型是 Verilog，文件名称用 clk\_100ms。这里即将 1s 时钟的分频次数减少 10 倍，即可得到 100ms 时钟。Verilog 代码如下：

```
22 module clk_100ms(clk, clk_100ms);
23   input wire clk;
24   output reg clk_100ms;
25   reg [31:0] cnt;
26   always @ (posedge clk) begin
27     if (cnt < 5_000_000) begin
28       cnt <= cnt + 1'b1;
29     end else begin
30       cnt <= 0;
31       clk_100ms <= ~clk_100ms;
32     end
33   end
34 endmodule
```

图 3.12 clk\_100ms.v

d. 新建 Top.v，根据下列要求完成顶层模块设计：

- Top 模块的输入为 clk（100MHZ）时钟
- RevCounter 模块的时钟输入为 100ms 时钟
- 用 sw[0]控制自增/自减 1（每 0.1 秒）
- 计数结果显示在 4 位数码管上
- Rc 状态用 LED 灯来显示

顶层模块的 Verilog 代码如下：

```
21 module Top(input wire clk,
22             input wire sw,
23             output wire [7:0] SEGMENT,
24             output wire [3:0] AN,
25             output wire led//Rc显示在led上
26             );
27   wire clk_100ms;
28   wire [15:0] num;
29   clk_100ms m0(.clk(clk), .clk_100ms(clk_100ms));
30   RevCounter r0(.clk(clk_100ms), .s(sw), .cnt(num), .Rc(led));
31   DispNum d0(.clk(clk), .HEXS(num), .LES(4'b0000), |
32   .point(4'b0000), .RST(1'b0), .AN(AN), .Segment(SEGMENT));
33 endmodule
```

图 3.13 顶层模块的 Verilog 代码

实验板验证：建立用户时序约束并为模块的端口指定引脚分配。建立 K7.ucf 文件，输入如图 3.14 所示代码。

```

1 NET "SEGMENT[0]" LOC = AB22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#a
2 NET "SEGMENT[1]" LOC = AD24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#b
3 NET "SEGMENT[2]" LOC = AD23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#c
4 NET "SEGMENT[3]" LOC = Y21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#d
5 NET "SEGMENT[4]" LOC = W20 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#e
6 NET "SEGMENT[5]" LOC = AC24 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#f
7 NET "SEGMENT[6]" LOC = AC23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#g
8 NET "SEGMENT[7]" LOC = AA22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;#point
9 NET "led" LOC = W23 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
10 NET "AN[0]" LOC = AD21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
11 NET "AN[1]" LOC = AC21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
12 NET "AN[2]" LOC = AB21 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
13 NET "AN[3]" LOC = AC22 | IOSTANDARD = LVCMOS33;
14 NET "sw" LOC = AA10 | IOSTANDARD = LVCMOS15;
15 NET "clk" LOC = AC18 | IOSTANDARD = LVCMOS18;

```

图 3.14 K7.ucf 文件

生成 bit 文件，实现设计，并在 Summury 中查看约束结果如图 3.7 所示，可以看出所有输入输出都已按 ucf 文件正确分配。

	Pin Number	Signal Name	Pin Usage	Pin Name	Direction	IO Standard	IO Bank Number
1	AD21	AN<0>	IOB33	IO_L19P_T3_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
2	AC21	AN<1>	IOB33	IO_L18N_T2_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
3	AB21	AN<2>	IOB33	IO_L18P_T2_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
4	AC22	AN<3>	IOB33	IO_L17N_T2_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
5	AB22	SEGMENT<0>	IOB33	IO_L17P_T2_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
6	AD24	SEGMENT<1>	IOB33	IO_L16N_T2_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
7	AD23	SEGMENT<2>	IOB33	IO_L16P_T2_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
8	Y21	SEGMENT<3>	IOB33	IO_L15N_T2_DQS_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
9	W20	SEGMENT<4>	IOB33	IO_L15P_T2_DQS_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
10	AC24	SEGMENT<5>	IOB33	IO_L14N_T2_SRCC_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
11	AC23	SEGMENT<6>	IOB33	IO_L14P_T2_SRCC_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
12	AA22	SEGMENT<7>	IOB33	IO_L13N_T2_MRCC_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
13	AC18	clk	IOB	IO_L13P_T2_MRCC_32	INPUT	LVCMOS18*	32
14	W23	led	IOB33	IO_L8P_T1_12	OUTPUT	LVCMOS33	12
15	AA10	sw	IOB	IO_L14P_T2_SRCC_33	INPUT	LVCMOS15	33
16	T7		IOB18	IO_25_VRP_34	UNUSED		34

图 3.15 约束结果图

对 16 位可逆二进制同步计数器，将 bit 文件复制到连接实验箱的电脑上，对硬件设备进行下载编程，验证输出是否满足设计要求。

 


图 3.16 验证结果 1

如上面两图，右数第一个开关控制自增/自减。下拨为自减，上拨为自增。计数从 0000 开始，先下拨开关（如上左图），一段时间后显示 FFd2，说明自减正常。再上拨开关（如上右图），一段时间后数码管显示 FFE2，说明自增正常。（由于位数多、计数快，仅选取其中的几个显示展示）

接下来验证自增到进位和自减借位时的 Led 灯行为。

 


图 3.17 验证结果 2

紧接着前面的图，自增到 FFFF 时，如上左图，Led 灯亮起，代表进位成功，且该灯仅在这 100ms 亮起一瞬间。如上右图可以看到，显示为 0028，此时 Led 灯熄灭，且再次验证了前面的自增操作。

 


图 3.18 验证结果 3

紧接着前面的图，我们下拨开关，如上左图，开始自减，由 0028 自减到 001A。继续运行，如上右图，自减到 0000 时，Led 灯亮起，代表借位成功，符合设计要求

图 4.1 Counter4b 原理图



```

17 // Bidirs
18
19 // Instantiate the UUT
20 Counter4b UUT (
21     .Qb(Qb),
22     .Qc(Qc),
23     .Qd(Qd),
24     .Qa(Qa),
25     .clk(clk),
26     .Rc(Rc)
27 );
28 // Initialize Inputs
29 //`ifdef auto_init
30     always begin
31         clk = 0;#10;
32         clk = 1;#10;
33     end
34 //`endif
35 endmodule
36

```

图 4.2 Counter4b 模块仿真激励代码

上述代码生成的仿真波形如下：

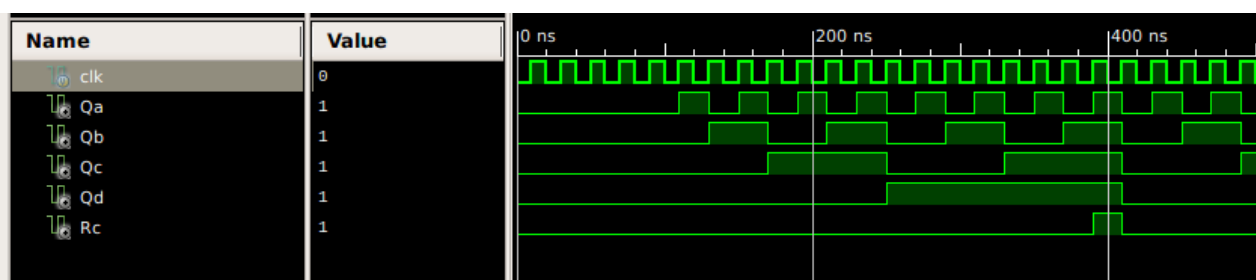


图 4.3 得到的仿真信号

对 RevCounter 模块进行仿真的激励代码和波形图如下，现进行分析。

- 仿真代码产生周期恒定的时钟，并在第 200ns 和第 500ns 改变自增自减的方向。
- 仿真波形第一行是计数的具体数值，每个时钟周期加一或者减一。自减到 fffb 时，s 变为高电平，更改增减方向。自增到 ffff 时产生进位，Rc 同时变为一周期的高电平。
- 自增到 0002 时再次更改 s 为低电平，自减到 0000，产生借位。波形图中可以看出，Rc 同时变为一时钟周期的高电平。符合预期。

```

43     initial begin
44         // Initialize Inputs
45         clk = 0;
46         s = 0;
47
48         // Wait 100 ns for global reset to finish
49         #200;
50         s=1;
51         #300;
52         s=0;
53         // Add stimulus here
54
55     end
56     always begin
57         clk=0;#20;
58         clk=1;#20;
59     end
60 endmodule

```

图 4.4 RevCounter 模块仿真激励代码

上述代码生成的仿真波形如下：



 
 


图 4.5 得到的仿真信号

## 2. 分析开发板结果

对正向计数器，将 bit 文件复制到连接实验箱的电脑上，对硬件设备进行下载编程，验证输出是否满足设计要求。下面一组图是数码管依次从 0 计数到 F 并进位的过程，可以看到进位的同时（显示 F 时），左数第一个 Led 灯亮起，说明满足设计要求。

 

 



 


图 4.6 验证结果 1

对 16 位可逆二进制同步计数器, 将 bit 文件复制到连接实验箱的电脑上, 对硬件设备进行下载编程, 验证输出是否满足设计要求。

 


图 4.7 验证结果 2

如上面两图, 右数第一个开关控制自增/自减。下拨为自减, 上拨为自增。计数从 0000 开始, 先下拨开关 (如上左图), 一段时间后显示 FFd2, 说明自减正常。再上拨开关 (如上右图), 一段时间后数码管显示 FFE2, 说明自增正常。(由于位数多、计数快, 仅选取其中的几个显示展示)

接下来验证自增到进位和自减借位时的 Led 灯行为。

 


图 4.8 验证结果 3

紧接着前面的图，自增到 FFFF 时，如上左图，Led 灯亮起，代表进位成功，且该灯仅在这 100ms 亮起一瞬间。如上右图可以看到，显示为 0028，此时 Led 灯熄灭，且再次验证了前面的自增操作。

 


图 4.9 验证结果 4

紧接着前面的图，我们下拨开关，如上左图，开始自减，由 0028 自减到 001A。继续运行，如上右图，自减到 0000 时，Led 灯亮起，代表借位成功，符合设计要求。

### 3. 分析 Verilog 代码

用分频器原理设计的 1s 时钟的 Verilog 代码如下。100MHz 信号通过 50,000,000 次分频后，得到 1Hz 的秒脉冲方波，设计 1s 的时钟。分频的原理是，当 100MHz 的时钟经过 50,000,000 次的周期，相当于过了 0.5s，此时我们将输出的信号取反，即得到每 0.5s 改变一次的 1s 时钟。



```

22 module clk_1s(clk, clk_1s);
23 input wire clk;
24 output reg clk_1s;
25 reg [31:0] cnt;
26 always @ (posedge clk) begin
27     if (cnt < 50_000_000) begin
28         cnt <= cnt + 1'b1;
29     end else begin
30         cnt <= 0;
31         clk_1s <= ~clk_1s;
32     end
33 end
34 endmodule

```

图 4.10 clk\_1s 模块的 Verilog 代码

下图 16 位可逆同步二进制计数器的行为描述代码，对其进行分析：

- 用一个 16 位的寄存器 cnt 计数，根据 s，每个时钟周期将寄存器原来的值+1 或者-1 存入下个周期的寄存器。
- Rc 的值取决于当前是自增还是自减，当自增时，若 cnt 为 ffff，则产生进位，反之则当 cnt 为 0000 时产生借位。

```

21 module RevCounter(clk, s, cnt, Rc);
22     input wire clk, s;
23     output reg [15:0] cnt;
24     output wire Rc;
25     initial cnt = 0;
26     assign Rc = (~s & (~|cnt)) | (s & (&cnt));
27     always @ (posedge clk) begin
28         if (s)
29             cnt <= cnt + 1'b1;
30         else
31             cnt <= cnt - 1'b1;
32     end
33 endmodule

```

图 4.11 16 位可逆同步二进制计数器的行为描述代码

#### 4. 分析两种设计的差异

本次实验在四位计数器中用图形方式设计，在 16 位可逆同步二进制计数器采用行为描述进行设计。可以看到计数器的描述并不复杂，但要用逻辑门实现是很麻烦的。这意味着简单的行为描述代码下面可能有数不清的复杂电路，需要我们的深思。

## 五、讨论与心得

本次实验中，可以看到计数器的描述并不复杂，但要用逻辑门实现是很麻烦的。这意味着简单的行为描述代码下面可能有数不清的复杂电路，需要我们的深思。

遇到的一个困难仍然是之前数码管显示模块的错误，由于不当的模块复制和调用，显示出的数字有问题，并且很难改正。反复修改多次才完成了实验。